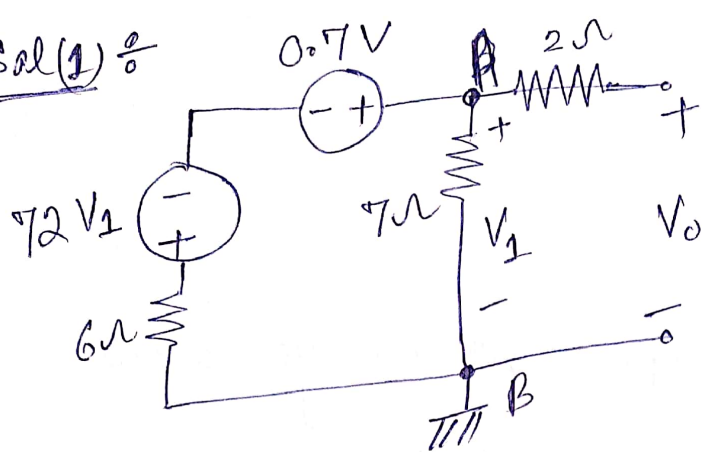


Sol(1) :



Nodal analysis at A—

$$\frac{V_1}{7} + \frac{V_1 - 0.7 + 72V_1}{6} = 0$$


$$6V_1 + 7V_1 - 4.9 + 504V_1 = 0$$

$$V_1 = \left(\frac{4.9}{517} \right) = 9.48 \text{ mV}$$

$\therefore V_0 = V_1 = 9.48 \text{ mV}$


Sol(2) :

To calculate R_{th} —

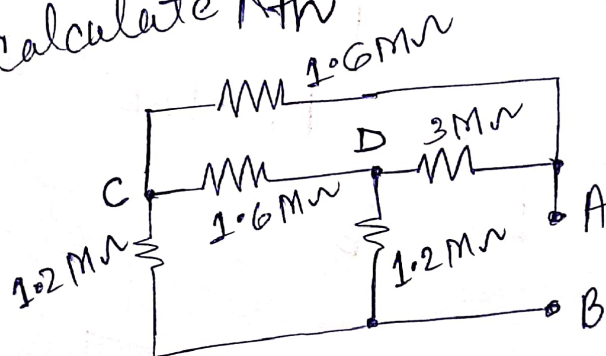

$R_{th} = R_{AB} = 1.66 \text{ M}\Omega$

To calculate V_{th} —

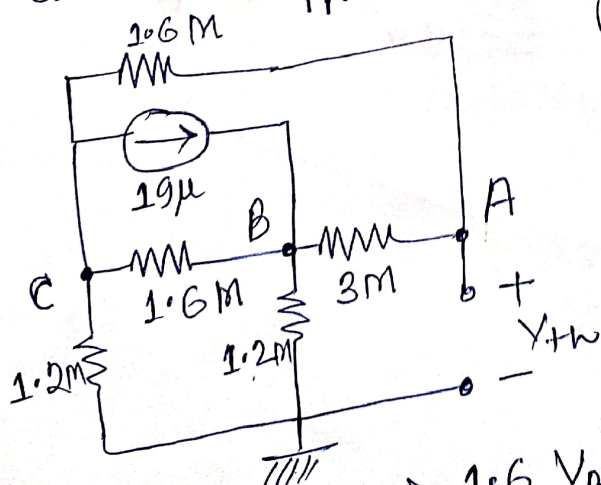

By Nodal analysis—

$$\frac{V_A}{3} + \frac{V_A - V_C}{1.6} = 0$$

$$1.6V_A + 3V_A - 3V_C = 0$$

$$4.6V_A - 3V_C = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$\frac{V_B - V_A}{3} + \frac{V_B}{1.2} + \frac{V_B - V_C}{1.6} = 19$$

$$1.6V_B - 1.6V_A + 4V_B + 3V_B - 3V_C = 91.2$$

$$8.6V_B - 1.6V_A - 3V_C = 91.2 \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{V_C}{1.2} + \frac{V_C - V_B}{1.6} + \frac{V_C - V_A}{1.6} + 19 = 0$$

$$-3V_A - 3V_B + 10V_C = -91.2 \quad \text{--- (3)}$$

$$\therefore V_A = -5.84 \text{ volt} = V_{th}$$

$$\therefore \text{Power Supplied to } 1\text{M}\Omega \text{ resistor connected to thw}$$

$$= \left(\frac{5.84}{1.66+1} \right)^2 \times 1 = 4.02 \mu\text{W}$$


Sol (3) ÷ There is no any independent voltage source,
hence $V_{th} = 0$ (in all cases)

$$\therefore R_{th} = R_{ab} = 4 + 10 + 2 \parallel (21 + 11)$$

$$\therefore R_{th} = R_{ac} = 4 + 2 \parallel (21 + 11) + 12$$


$$\therefore R_{th} = R_{bc} = 12 + 10$$

Sol (4) ÷ To find R_N —

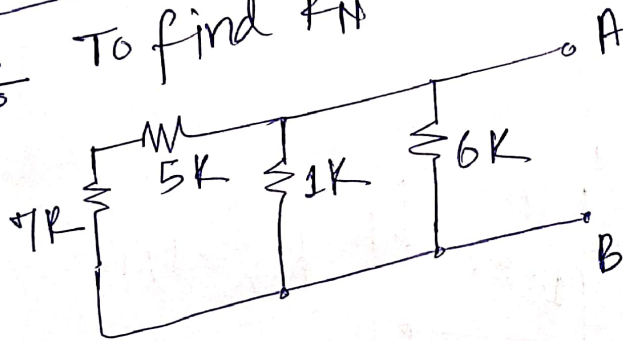


$$R_N = R_{AB} = 6 \parallel 4 \parallel (7 + 5)$$


To find I_N —

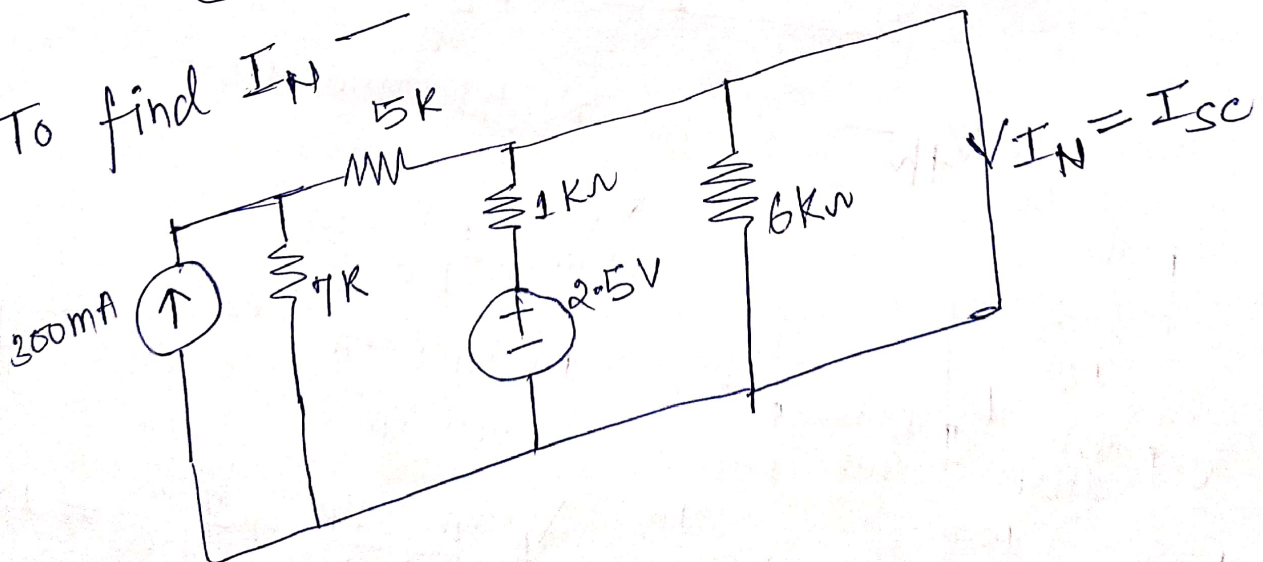

Sol 5 ÷ To find R_{th} —

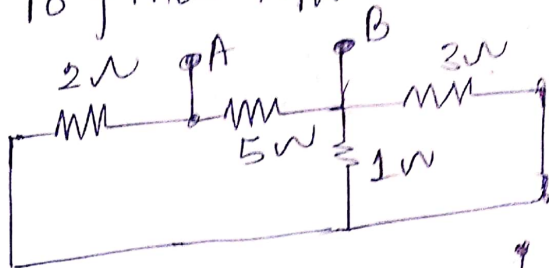

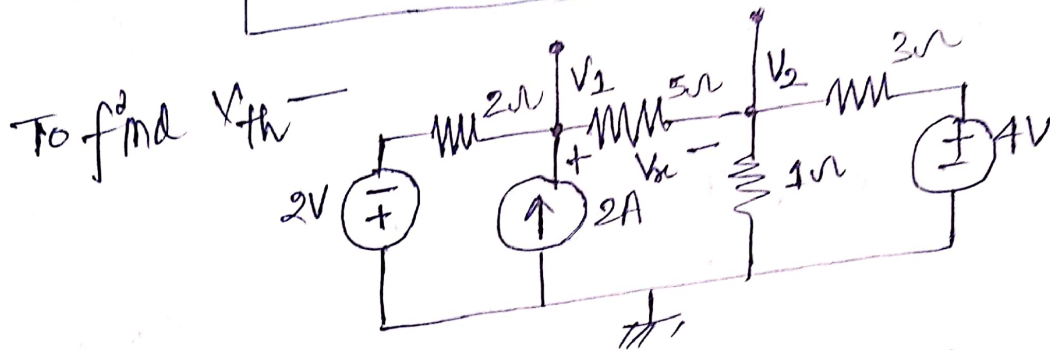
$$R_{th} = R_{AB} = 5 \parallel [2 + (1 \parallel 3)]$$



at Node V_1 — $\frac{V_1 + 2}{2} + \frac{V_1 - V_2}{5} = 2$ — (1)

at Node V_2 — $\frac{V_2 - V_1}{5} + \frac{V_2}{1} + \frac{V_2 - 4}{3} = 0$ — (2)

$$V_{th} = V_2 = (V_1 - V_2)$$

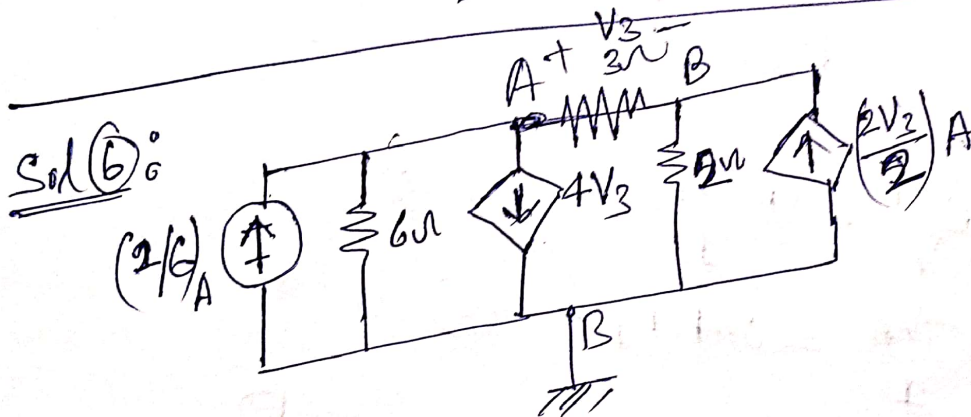

at Node A → $\frac{V_A}{6} + \frac{(V_A - V_B)}{3} + 4V_3 = \frac{1}{3}$ — (1)


at Node B → $\frac{V_B}{2} + \frac{V_B - V_A}{3} = V_3$ — (2)

$$V_A - V_B = V_3$$
 — (3)

Sol(7): $\hat{i}_L = \frac{V_L}{R} \text{ --- (1)}$

where, $\hat{i}_L = \left(\frac{3}{5+R}\right) \text{ mA}$

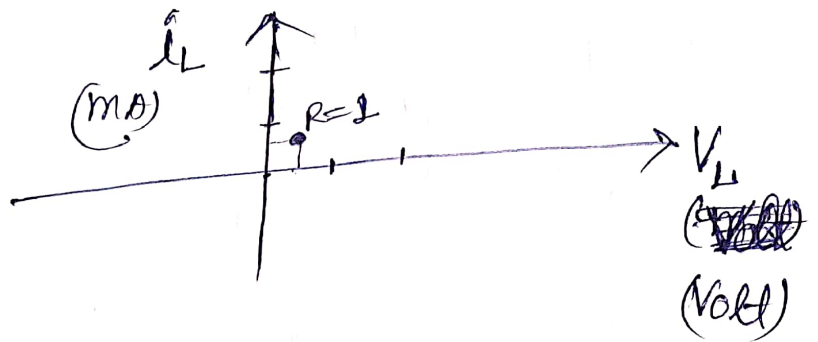
& $V_L = \left(\frac{R}{R+5}\right) 3 \text{ Volt}$



Take $R=1$, $\hat{i}_L = 0.5 \text{ mA}$ & $V_L = 0.5 \text{ Volt}$

Take $R=2$, \rightarrow follow same

Sol(8): Case I: Consider 4V source

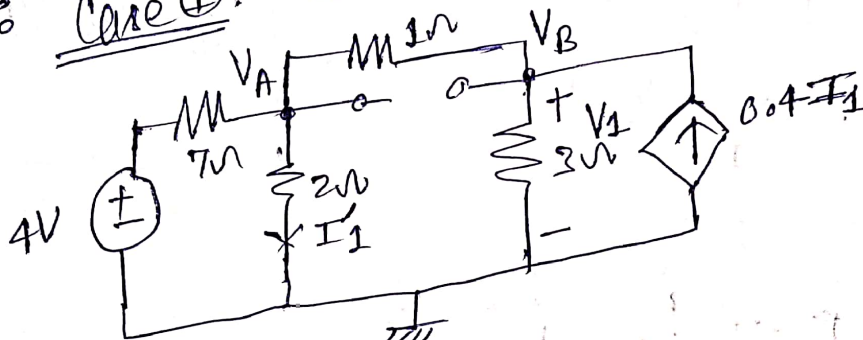

By Superposition-
 $\therefore V = V_1 + V_2$


at Node A - $\frac{V_A}{2} + \frac{V_A - 4}{7} + \frac{V_A - V_B}{1} = 0 \text{ --- (1)}$

at Node B - $\frac{V_B}{3} + \frac{V_B - V_A}{1} = 0.4 I_1' \text{ --- (2)}$

$\frac{V_A}{2} = I_1' \text{ --- (3)}$

$V_B = V_1 \text{ --- (4)}$

Case II: Consider 6A source

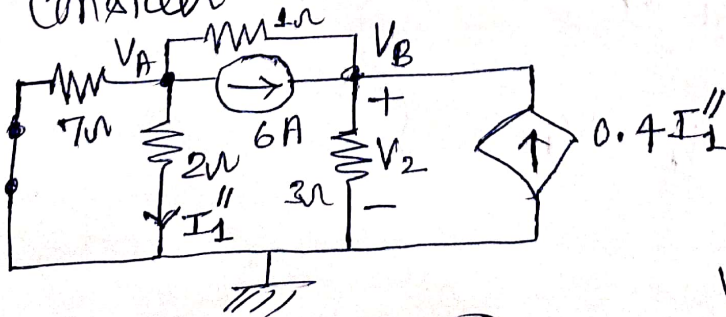

$\frac{V_A}{2} + \frac{V_A}{7} + \frac{V_A - V_B}{1} + 6 = 0 \text{ --- (5)}$

$\frac{V_B}{3} + \frac{V_B - V_A}{1} = 6 + 0.4 I_1'' \text{ --- (6)}$

$\frac{V_A}{2} = I_1'' \text{ --- (7)}$

$V_B = V_2 \text{ --- (8)}$