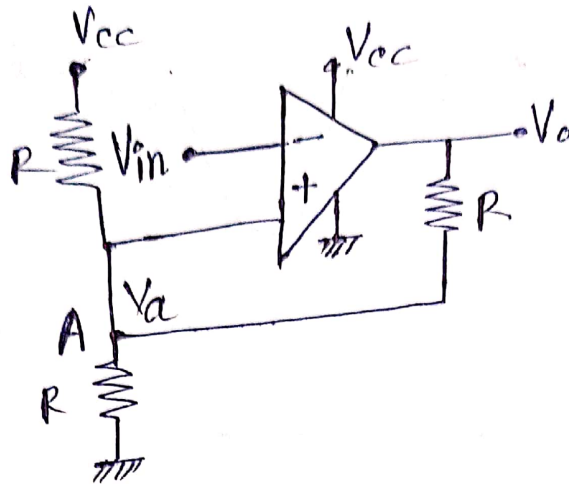


Tutorial - 7

Ans ①:



Apply KCL at node 'A' -

$$\frac{V_a - V_{cc}}{R} + \frac{V_a}{R} + \frac{V_a - V_o}{R} = 0$$



$$3\frac{V_a}{R} = \frac{V_o + V_{cc}}{R}$$

$$\therefore V_a = \left(\frac{V_o + V_{cc}}{3} \right)$$


If $V_o = V_{sat} = V_{cc}$ then $V_a = \left(\frac{2V_{cc}}{3} \right)$

If $V_o = -V_{sat} = 0$ then $V_a = \left(\frac{V_{cc}}{3} \right)$

V_{in}

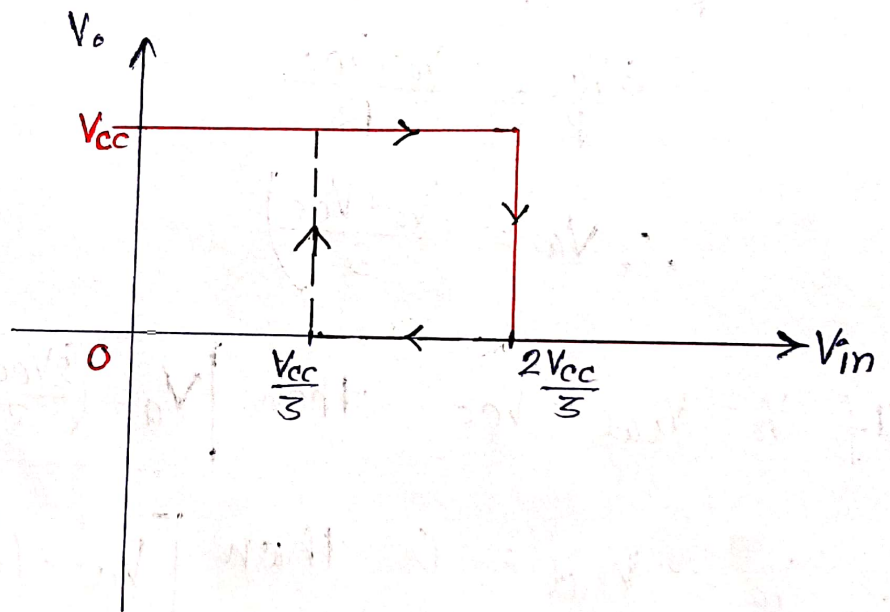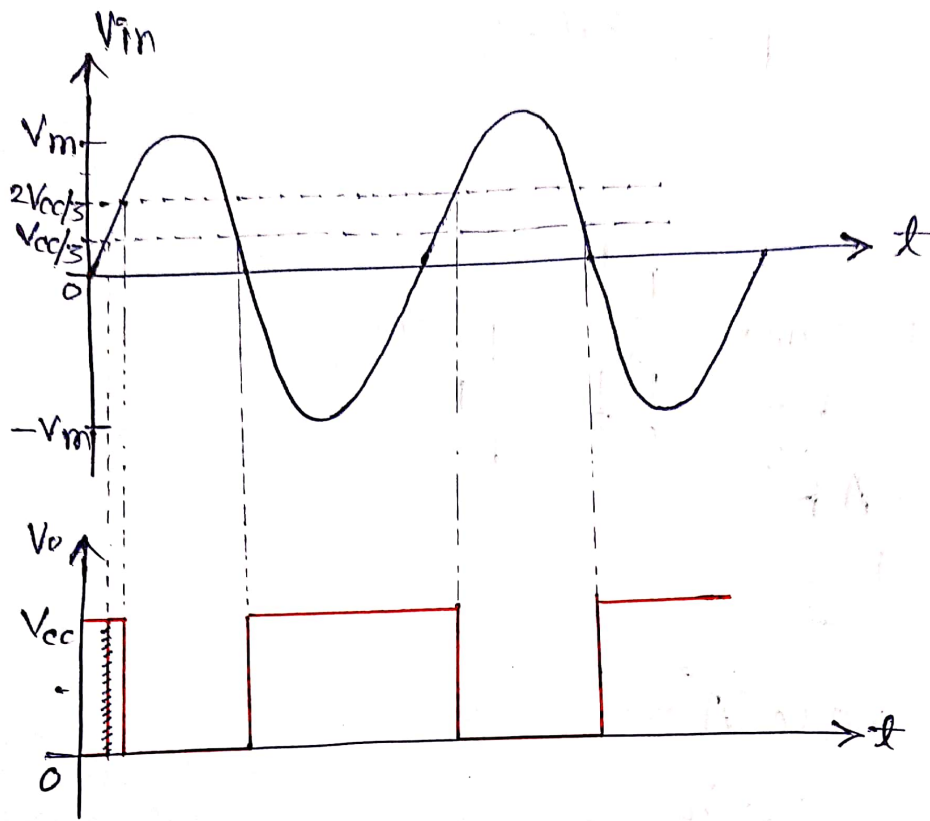

Ans ②:

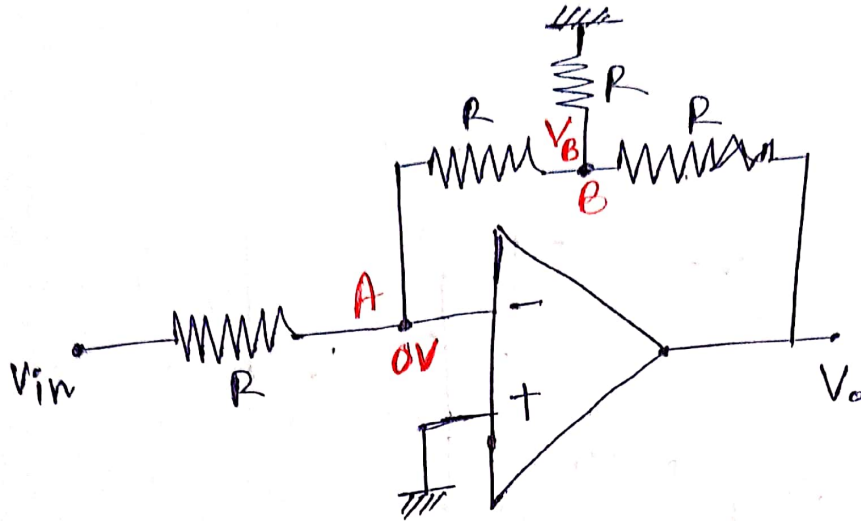

KCL at node A — $\frac{0 - V_{in}}{R} + \frac{0 - V_B}{R} = 0$


$$\therefore V_B = -V_{in}$$

KCL at node B — $\frac{V_B - 0}{R} + \frac{V_B - 0}{R} + \frac{V_B - V_o}{R} = 0$

$$\frac{3V_B}{R} = \frac{V_o}{R}$$

$$\therefore V_o = -3V_{in}$$

Ans ③:

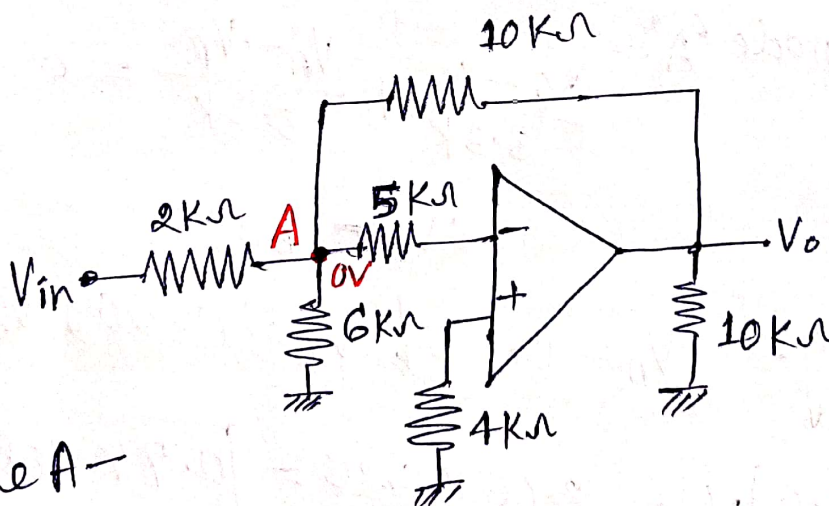


KCL at node A —

$$\frac{0 - V_{in}}{2K} + \frac{0 - V_o}{10K} = 0$$

$$\therefore V_o = -5V_{in}$$

Ans ④

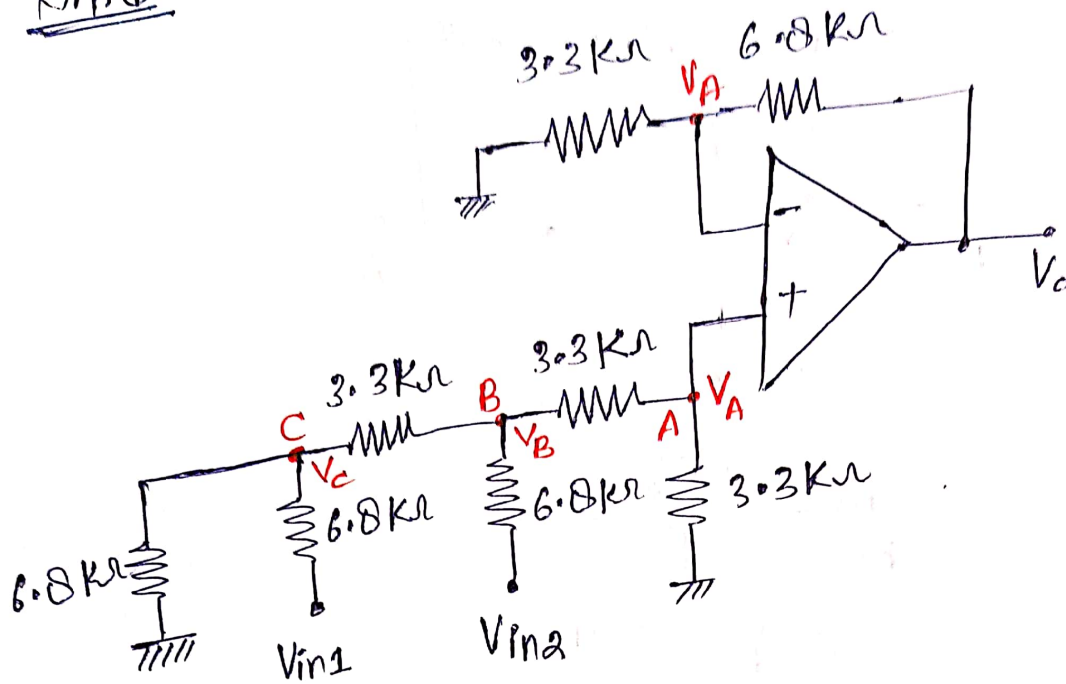

Case ④: $V_{in1} = V_{in2} = 1V$
 apply KCL at node 'C' — $\frac{V_C - 0}{6.8K} + \frac{V_C - 1}{6.8K} + \frac{V_C - V_B}{3.3K} = 0$
 $13.4V_C - 6.8V_B = 3.3$ — ①

apply KCL at node 'B' — $\frac{V_B - V_C}{3.3K} + \frac{V_B - 1}{6.8K} + \frac{V_B - V_A}{3.3K} = 0$
 $16.9V_B - 6.8V_C - 6.8V_A = 3.3$ — ②

apply KCL at node 'A' — $\frac{V_A - 0}{3.3K} + \frac{V_A - V_B}{3.3K} = 0$
 $2V_A = V_B = 0$ — ③

after solving — $V_A = 0.25$, $V_B \cong 0.50$, $V_C \cong 0.50$

$\therefore V_o = \left(1 + \frac{6.8}{3.3}\right)V_A = 3.06 \times 0.25 = 0.77 \text{ Volt}$

Similarly do for other cases.