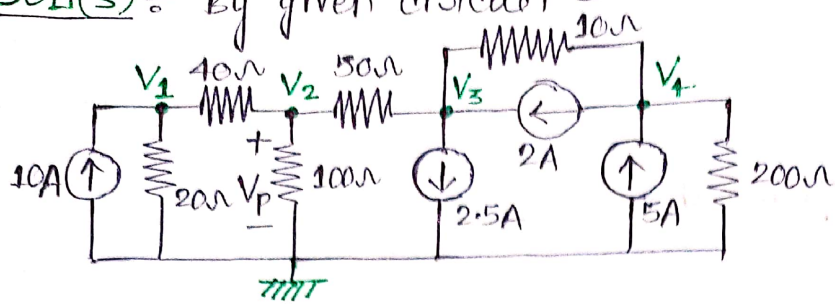


SOL(3) ÷ By given circuit —



By using nodal analysis, we get —

$$\frac{V_1}{20} + \frac{V_1 - V_2}{40} = 10$$

$$2V_1 + V_1 - V_2 = 400 \quad \text{--- (1)} \quad / \quad 3V_1 - V_2 = 400 \quad \text{--- (1)}$$

$$\frac{V_2 - V_1}{40} + \frac{V_2}{100} + \frac{V_2 - V_3}{50} = 0$$

$$5V_2 - 5V_1 + 2V_2 + 4V_2 - 4V_3 = 0$$

$$-5V_1 + 11V_2 - 4V_3 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{V_3 - V_2}{50} + \frac{V_3 - V_4}{10} + 2.5 = 2$$

$$V_3 - V_2 + 5V_3 - 5V_4 + 125 = 100$$

$$-V_2 + 6V_3 - 5V_4 = -25 \quad \text{--- (3)}$$

$$\frac{V_4 - V_3}{10} + \frac{V_4}{200} + 2 = 5$$

$$20V_4 - 20V_3 + V_4 + 400 = 1000$$

$$-20V_3 + 21V_4 = 600 \quad \text{--- (4)}$$

$$V_P = V_2 \quad \text{--- (5)}$$

After solving, we get —


$$\therefore V_1 = 190.55 \text{ Volt}$$

$$\therefore V_P = V_2 = 171.64 \text{ Volt}$$

$$\therefore V_3 = 233.82 \text{ Volt}$$

$$\therefore V_4 = 251.26 \text{ Volt}$$

SOL(4) :- By given circuit, we get —

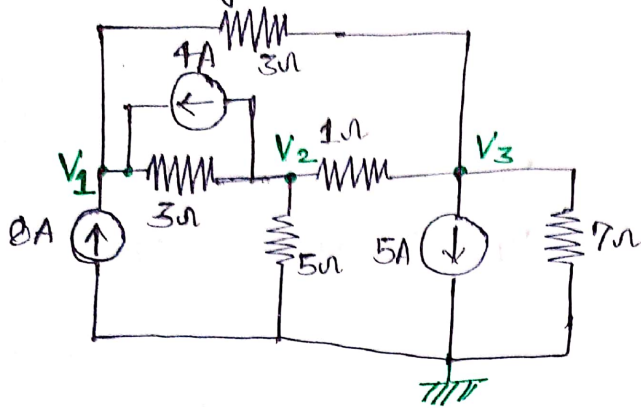

By using nodal analysis —

$$\frac{V_1 - V_2}{3} + \frac{V_1 - V_3}{3} = 0 + 4$$

$$2V_1 - V_2 - V_3 = 36 \quad \text{--- (1)}$$

$$\frac{V_2 - V_1}{3} + \frac{V_2}{5} + \frac{V_2 - V_3}{1} + 4 = 0$$

$$5V_2 - 5V_1 + 3V_2 + 15V_2 - 15V_3 + 60 = 0$$

$$-5V_1 + 23V_2 - 15V_3 = -60 \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{V_3 - V_2}{1} + \frac{V_3 - V_1}{3} + \frac{V_3}{7} + 5 = 0$$

$$21V_3 - 21V_2 + 7V_3 - 7V_1 + 3V_3 + 105 = 0$$

$$-7V_1 - 21V_2 + 31V_3 = -105 \quad \text{--- (3)}$$

By eq<sup>n</sup> (1), (2) & (3), we get —


$$\therefore V_1 = 26.73 \text{ Volt}$$

$$\therefore V_2 = 0.83 \text{ Volt}$$

$$\therefore V_3 = 0.63 \text{ Volt}$$

$$\therefore \text{Current through } 7\Omega \text{ resistance} = \frac{V_3}{7} = \frac{0.63}{7} = 1.23 \text{ A}$$

SOL(5) ÷ By given circuit —

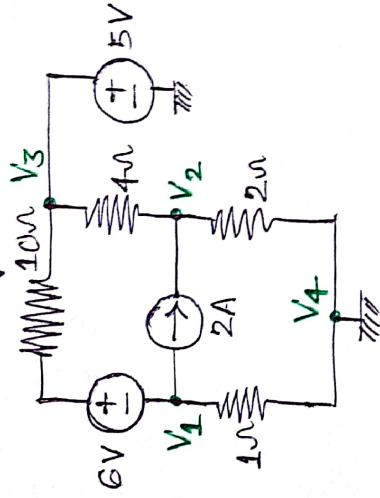

$$V_3 = 5 \text{ Volt} \quad \text{--- (1)}$$

$$V_4 = 0 \text{ Volt} \quad \text{--- (2)}$$

By nodal analysis, we get —

$$\frac{V_1}{1} + 2 + \frac{V_1 + 5}{10} = 0$$

$$10V_1 + 20 + V_1 + 5 = 0$$

$$11V_1 = -25$$

$$\therefore V_1 = \left(-\frac{25}{11}\right) \text{ Volt} \quad \text{--- (3)}$$

$$\frac{V_2}{2} + \frac{V_2 - V_3}{4} = 2$$

$$2V_2 + V_2 - V_3 = 8$$

$$3V_2 - V_3 = 8$$


$$3V_2 = 8 + V_3 = 13$$

$$\therefore V_2 = \left(\frac{13}{3}\right) \text{ Volt} \quad \text{--- (4)}$$



SOL(6) :-

By given circuit —

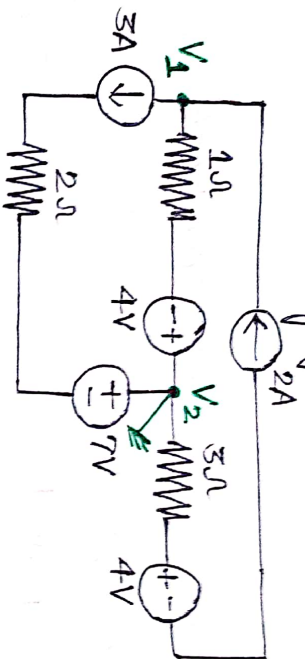

Taking  $V_2$  as reference node, hence —  $\therefore V_2 = 0$  Volt — (1)

Nodal analysis at node ①, we get —


$$\frac{V_1 + 4}{1} + 3 = 2$$

$$\therefore V_1 = -5 \text{ Volt} \quad \text{--- (2)}$$

$$\therefore \text{Current through } 1\Omega \text{ resistance} = \left( \frac{V_1 + 4}{1} \right) = (-5 + 4) = (-1 \text{ A})$$

$$\therefore \text{Power dissipation in } 1\Omega \text{ resistance} = I^2 \times R = (1)^2 \times 1 = 1 \text{ Watt}$$

SOL (7) :-

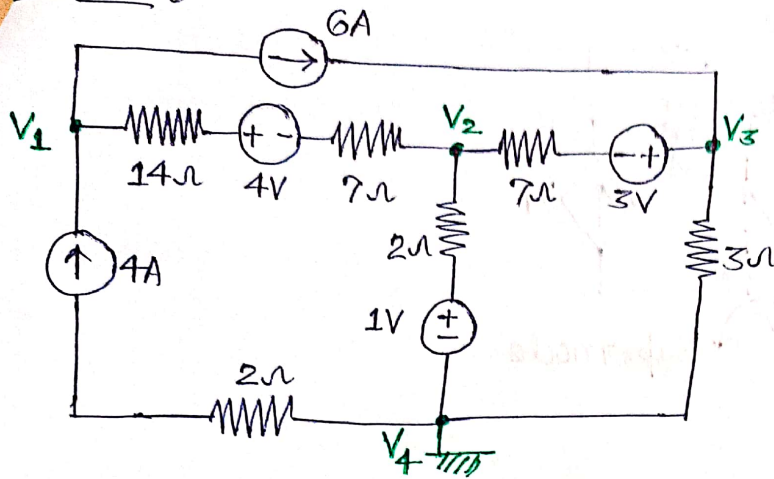

Apply nodal analysis —

$$\frac{-V_2 + V_1 - 4}{21} + 6 = 4$$

$$-V_2 + V_1 - 4 + 126 = 84$$

$$V_1 - V_2 = -42 \text{ Volt} \quad \text{--- (1)}$$

$$\frac{V_2 + 4 - V_1}{21} + \frac{V_2 - 1}{2} + \frac{V_2 + 3 - V_3}{7} = 0$$

$$2V_2 + 8 - 2V_1 + 21V_2 - 21 + 3V_2 + 18 - 3V_3 = 0$$

$$-2V_1 + 26V_2 - 3V_3 = -5 \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{V_3 - 3 - V_2}{7} + \frac{V_3}{3} = 6$$

$$3V_3 - 9 - 3V_2 + 7V_3 = 126$$

$$-3V_2 + 10V_3 = 135 \quad \text{--- (3)}$$

By solving eq<sup>n</sup> (1), (2) & eq<sup>n</sup> (3), we get —


$$\therefore V_1 = -42.00 \text{ Volt}$$

$$\therefore V_2 = +0.00 \text{ Volt}$$

$$\therefore V_3 = 13.50 \text{ Volt}$$

$$\therefore V_4 = 0 \text{ Volt}$$

SOL(8)  $\frac{2}{5}$

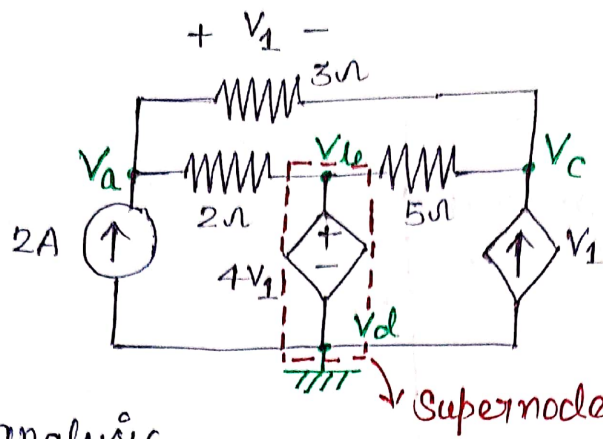

Apply nodal analysis —

$$\frac{V_a - V_b}{2} + \frac{V_a - V_c}{3} = 2$$

$$3V_a - 3V_b + 2V_a - 2V_c = 12$$

$$5V_a - 3V_b - 2V_c = 12 \quad \text{--- (1)}$$

$$\frac{V_b - V_a}{2} + \frac{V_c - V_b}{5}$$

$$V_b - V_d = 4V_1 \quad \text{--- (2)}, \quad V_b = 4V_1 \quad \text{--- (3)}$$

$$\frac{V_c - V_b}{5} + \frac{V_c - V_a}{3} = V_1$$

$$-5V_a - 3V_b + 8V_c = 15V_1 \quad \text{--- (4)}$$

By eq<sup>n</sup> (1), (2), (3) & (4), we get —

$$\therefore V_a = 2.97 \text{ Volt}$$

$$\therefore V_b = -1.23 \text{ Volt}$$

$$\therefore V_c = 3.28 \text{ Volt}$$

$$\therefore V_1 = -0.31 \text{ Volt}$$